

ACTIVIDAD Nº 8**CÓMO ENCENDER UNA BOMBILLA**

Conecta una bombilla a la fuente de alimentación (o pila) sin utilizar portalámparas, usando únicamente los cables y con la bombilla tumbada sobre la mesa.

- ¿Cómo hay que conectar la bombilla para que encienda?. Haz un esquema de cómo la has conectado.

- Haz un dibujo del camino que recorre la corriente eléctrica desde que entra por un cable a la bombilla hasta que sale por el otro lado.

El circuito más sencillo que podemos construir es el formado por una pila, cables y una bombilla (por ejemplo, el de una linterna pequeña). De los circuitos de la figura, ¿cuáles tendrán la bombilla encendida?. Puedes comprobarlo con el material de la práctica.

